

CIRCUITO CONEXION PARA UTILIZAR TECLADO Y MODULO TECHNO 123 SIMULTANEAMENTE EN PANELES ART (SM1003 2.1 y SM8006)

Con este circuito se podrá comandar el sistema con teclado y módulo techno no se podrá utilizar la llave. Solo se necesita un Relé

- Envíe desde un teléfono autorizado el mensaje LIG,C,A
(A es el rele a utilizar en el módulo)
- Con este comando ligamos la salida SA0 al relé A.

